

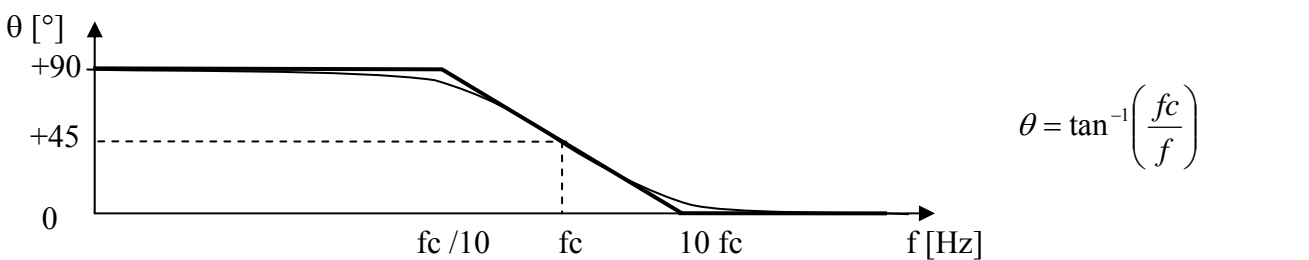
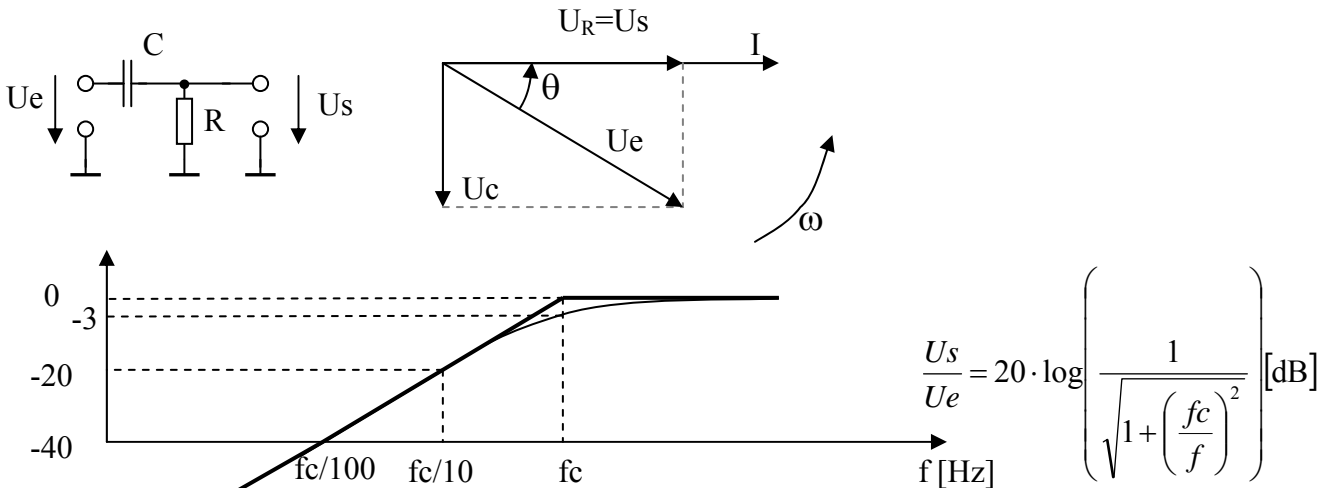


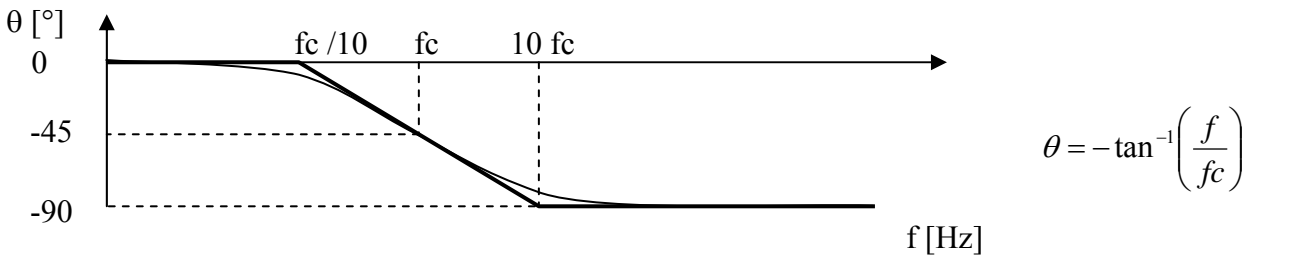Diagrammes de Bode d'amplitude et de phase pour 4 circuits simples de l'électronique :



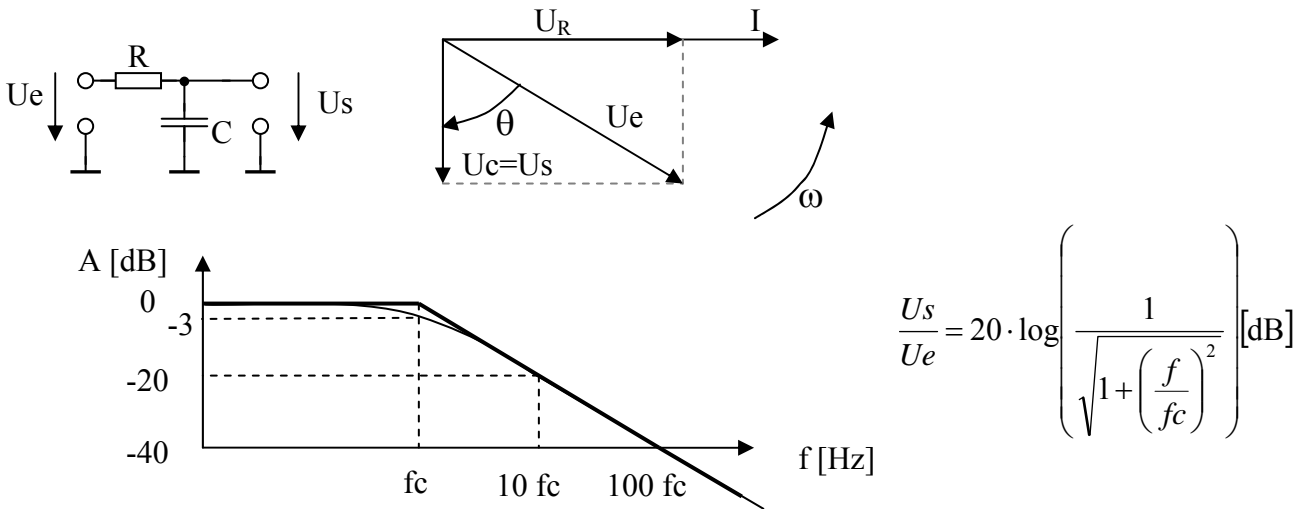Diagrammes de Bode d'amplitude et de phase pour 4 circuits simples de l'électronique :

